

# Circuit Analysis


KCL KVL

Method  
#1

① Element eq.  $V = IR, q = CV$

② KCL

③ KVL

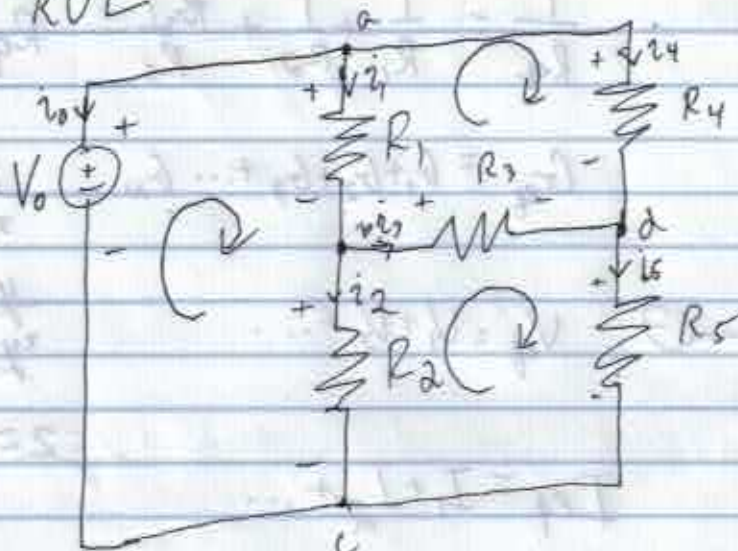

Element

$$v_0 = V_0$$

$$V_1 = i_1 R_1$$

$$V_2 = i_2 R_2$$

KCL (Junction Rule)

$$-i_0 - i_1 - i_4 = 0$$

$$i_1 - i_3 - i_2 = 0$$

$$i_4 - i_5 + i_3 = 0$$

$$i_2 + i_5 + i_0 = 0$$

KVL (Loop Rule)


$$-v_0 + v_1 + v_2 = 0$$

$$-v_1 + v_4 - v_3 = 0$$

$$v_2 - v_3 - v_5 = 0$$

# Method #2

## Element Combination Laws

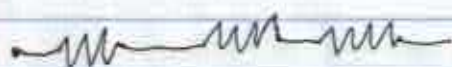

$$R_1 + R_2 + R_3 + \dots +$$



$$\frac{1}{R_4} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$R_4 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$


$$G_{eq} = G_1 + G_2 + G_3 + \dots + G_N$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$$




$$V_{eq} = V_1 + V_2 + \dots$$
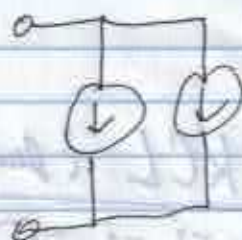
$$\frac{y}{xy} + \frac{x}{xy} = \frac{y+x}{xy}$$



$$I_{eq} = I_1 + I_2 + \dots$$

$$z = \frac{xy}{x+y}$$

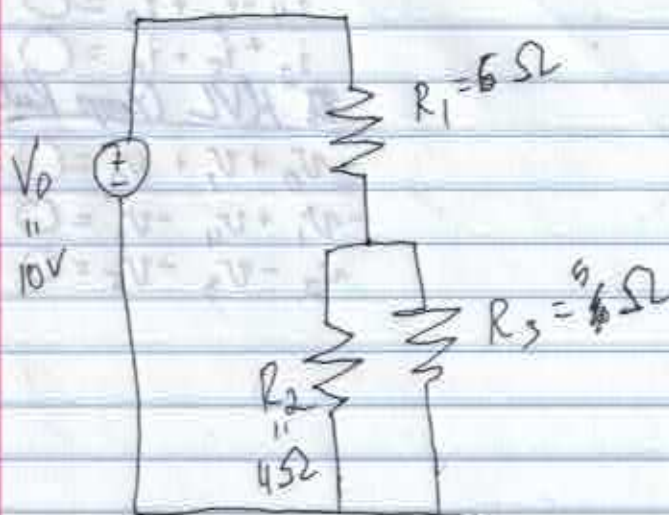




# Method #3 - Node Analysis

① Select  $\perp$  (Ground)

② Label voltages  $e_1, \dots, e_N$

③ KCL, substituting element eqs.

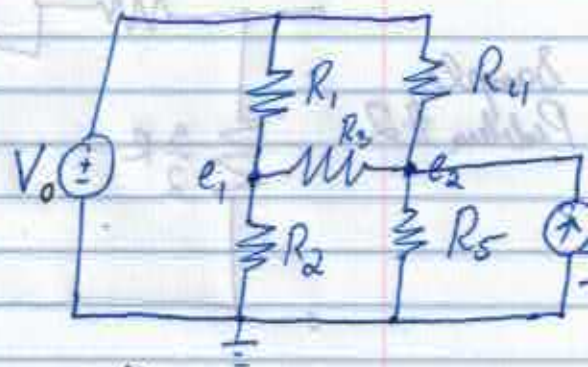


$$(e_1 - V_0)G_1 + (e_1 - e_2)G_3 + e_1 G_2 = 0$$

$$(e_2 - e_1)G_3 + (e_2 - V_0)G_4 + e_2 G_5 - I_1 = 0$$

$$e_1 (G_1 + G_3 + G_2) + e_2 (-G_3) = V_0 G_1$$

$$e_1 (-G_3) + e_2 (G_3 + G_4 + G_5) = V_0 G_4 + I_1$$

## Sample Problems

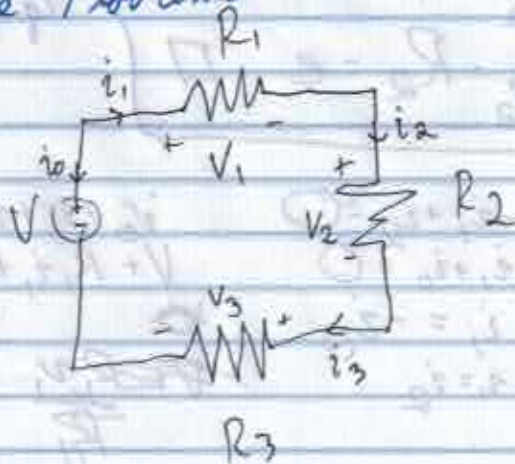

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$i_1 = i_2 = i_3 = -i_0 = \frac{V}{R_{eq}}$$

$$V_1 = i_1 R_1$$


$$P_{R_1} = i_1 V_1$$

$$= i_1^2 R_1$$

$$\text{Power} = \frac{V^2}{R_{eq}^2} R_1$$




Sample Problem #2

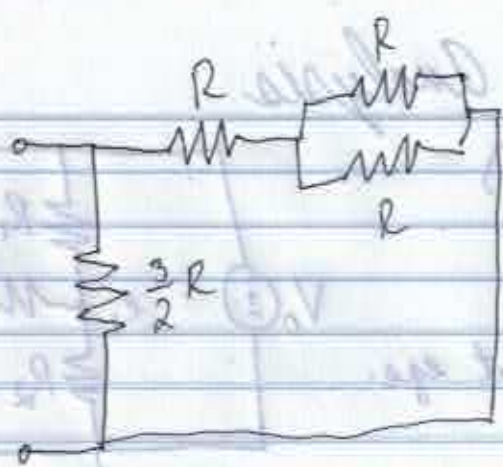

$$R_{eq} = \left( \frac{R^2}{2R} + R \right) \parallel \frac{3}{2}R$$

$$R_{eq} = \frac{\frac{3}{2}R \left( \frac{R^2}{2R} + R \right)}{\frac{3}{2}R + R + \frac{R^2}{2R}}$$

Voltage Divider: Derivation

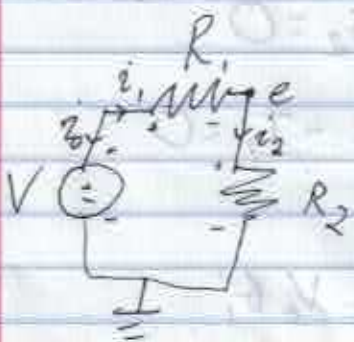

~~$$(e - V)R_1 + eR_2 = 0$$~~

~~$$e(R_1 + R_2) = VR_1$$~~

~~$$e = \frac{VR_1}{R_1 + R_2} \quad \square$$~~

Node Method

INCORRECT !!

Eq. Res.

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

$$i = \frac{V}{R_1 + R_2} = i_1 = i_2 = -i_0$$

$$V_2 = \frac{V}{R_1 + R_2} \cdot R_2 = e \quad \square$$

Eq. Resistor

KCL/KVL

$$i_0 = V$$

$$-i_1 + i_2 = 0$$

$$V_1 = R_1 i_1 = R_1 i$$

$$i_1 + i_0 = 0$$

$$V_2 = R_2 i_2 = R_2 i$$

$$i_1 = -i_0$$

$$i_1 = i_2$$

$$i_0 + i_1 + i_2 = 0$$

$$V + R_1 i_1 + R_2 i_2 = 0$$

~~$$V = -R_1 i_1$$~~

$$V = -i(R_1 + R_2)$$

Current Divider

Correct Voltage Divider !!




$$\frac{(e - V)}{R_1} + \frac{e}{R_2} = 0$$

$$e \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{V}{R_1}$$

$$e = \frac{V}{R_1} \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{VR_2}{R_1 + R_2}$$




## Current Divider Derivation

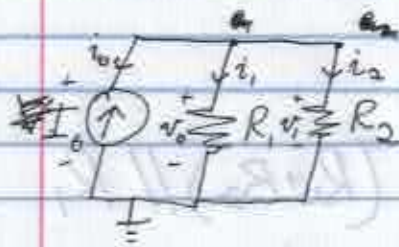

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\begin{aligned} v_0 = v_1 &= I_0 R_{eq} \\ i_{01} = \frac{v_0}{R_1} &= \frac{I_0 R_{eq}}{R_1} \\ &= \frac{1}{R_1} \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I_0 \\ &= I_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2} \end{aligned}$$

## Partial Ladder Problem

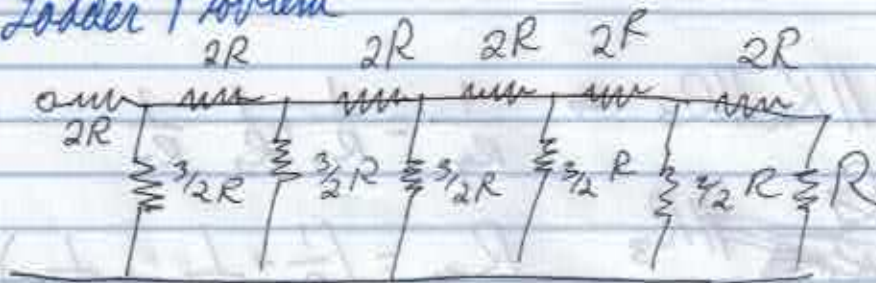


let  $R=1$

$$3R \parallel \frac{3}{2}R = \frac{9}{5}R$$

$$\boxed{3R}$$

## Inf. Ladder

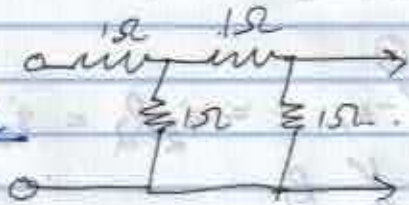

$$a_1 = 2 \Omega$$


$$a_2 = \frac{5}{3} \Omega$$

$$a_3 = \frac{8}{5} \Omega$$

$$a_4 =$$


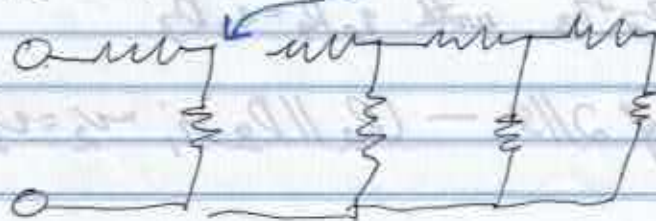
$$a_n = a_{n-1} \parallel 2 \Omega \quad \text{Insert Break Here}$$





$$\begin{aligned} x &= x \parallel R + R \\ x &= \frac{x}{x+1} + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x-1 &= \frac{x}{x+1} \\ x^2 - 1 &= x \end{aligned}$$

$$\boxed{x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}}$$



Solve to HW # from MIT

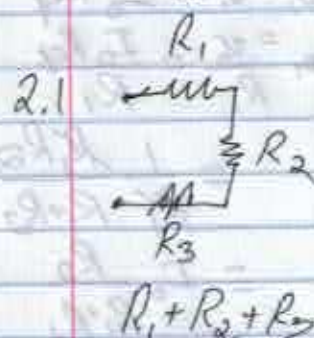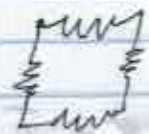

$$R_2 // R_3 + R_1$$

$$(R_2 + R_3) // R_1$$

$$\frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} + R_1$$

$$\frac{(R_2 + R_3) R_1}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_1 + R_2 + R_3$$


$$\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} // R_3$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} // R_3$$

$$R_{eq} = \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1}$$

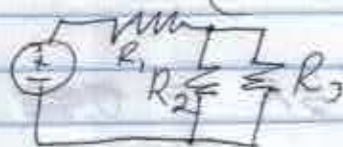2.2  $R_{eq} = \frac{R_1 (R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}$



$$i_1 = \frac{V}{R_{eq}}$$

$$i_2 + i_3 - i_1 = 0$$

$$v_1 = i_1 R_1$$

$$= \frac{V}{R_{eq}} R_1$$

$$v_2 = v_3 = V - v_1 = i_2 R_2 = i_3 R_3$$

$$= V - \frac{V}{R_{eq}} R_1$$

$$= V \left( 1 - \frac{R_1}{R_{eq}} \right)$$

$$(R_2 // R_3) i_1 = v_2 = v_3$$


3 Approaches

① RVL  $- V(1 - \frac{R_1}{R_{eq}})$

② KCL  $i_1 = i_2 + i_3$  with  $i_2 R_2 = i_3 R_3$

③ Eq. Resistance of 2//3  $- (R_2 // R_3) i_1 = v_2 = v_3$

# Node Method Sample

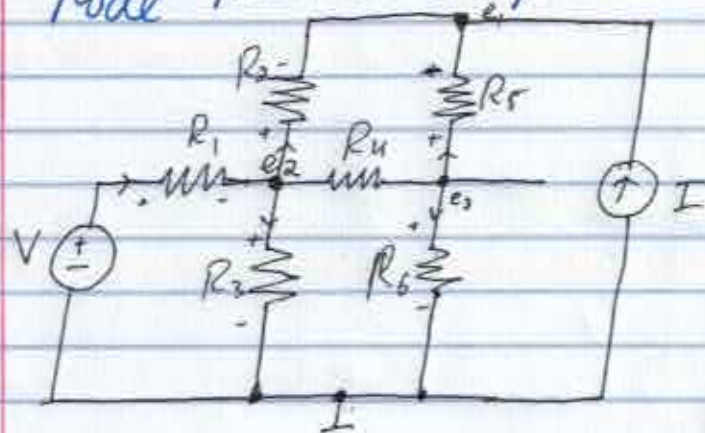

$$\frac{(e_2 - e_1)}{R_2} + \frac{(e_2 - V)}{R_1} + \frac{(e_2)}{R_3} + \frac{(e_2 - e_3)}{R_4} = 0$$

$$\frac{(e_2 - e_1)}{R_5} + \frac{(e_3 - 0)}{R_6} + \frac{e_3 - e_2}{R_4} = 0$$

$$\frac{e_1 - e_2}{R_2} + \frac{e_1 - e_3}{R_5} - I = 0$$


$$e_1(-G_2) + e_2(G_2 + G_1 + G_3 + G_4) + e_3(-G_4) = VG_1$$

$$e_1(-G_5) + e_2(-G_4) + e_3(G_5 + G_6) = 0$$

$$e_1(+G_2 + G_5) + e_2(-G_2) + e_3(-G_5) = I$$

$$\begin{bmatrix} -G_2 & G_1 & -G_4 \\ -G_5 & -G_4 & G_5 + G_6 \\ G_2 + G_5 & -G_2 & -G_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} VG_1 \\ 0 \\ I \end{bmatrix}$$

## Power Problem

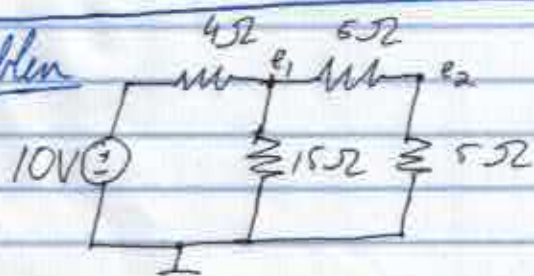

$$\frac{e_1 - 10}{4} + \frac{e_1 - e_2}{5} + \frac{e_1}{15} = 0$$

$$\frac{e_2 - e_1}{5} + \frac{e_2}{5} = 0$$

$$\frac{2e_2}{5} = \frac{e_1}{5}$$

$$i_{15\Omega} = \frac{e_1}{15} = \frac{6}{15}$$

$$P = 4.6 - 2.4 = 2.2 \text{ W}$$

$$e_2 = 3$$

$$e_1 = 6$$

$$\frac{2e_2 - 10}{4} + \frac{e_2}{5} + \frac{2e_2}{15} = 0$$